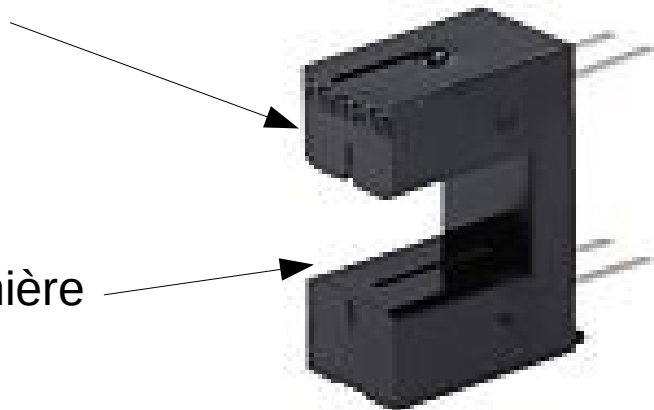


Diode qui émet un faisceau en permanence

Cellule qui capte la lumière




Lorsque le faisceau lumineux est coupé par une pale du projecteur, la cellule change d'état et la caméra déclenche l'enregistrement d'une image.
La détection fonctionne même si la lumière ambiante est importante.

Ce composant peut s'acheter ici :

<https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-optiques-a-fourche/2192533/>

Chaque patte du capteur à fourche est repéré par une lettre :

Internal Circuit

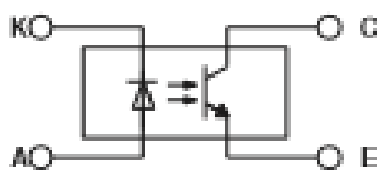

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

Le montage est ultra-simple, il faut ce composant, 2 résistances et un bout de circuit pour souder ces trois éléments.

